Sistemas de Control

Trabajo práctico Nº12: Sintonía de un PID para un sistema de tercer orden



Ing. Lauxmann Claudio Hernán Ing. Vázquez Emmanuel Eduardo

Alumnos:

Almeida Juan


Fernández Francisco


Grupo: 5 Año: 2022 Comisión: 5R1

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022

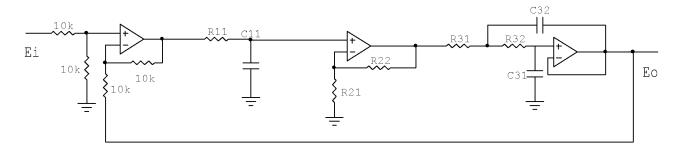Se procederá a realizar el circuito del trabajo práctico N°7, reemplazando el filtro pasa bajo por el circuito de PID.



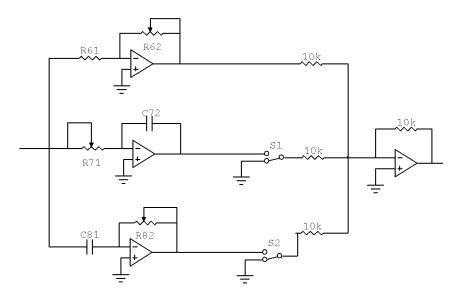

En este práctico los valores de los componentes se calcularon mediante el script brindado por la cátedra en el enunciado del trabajo práctico, donde como resultado obtuvimos:

$$R61 = 10 K\Omega$$

$$R62 = 10 K\Omega$$

$$R71 = 50 K\Omega$$


$$C72 = 10 nF$$

$$C81 = 10 nF$$

$$R82 = 50 K\Omega$$

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

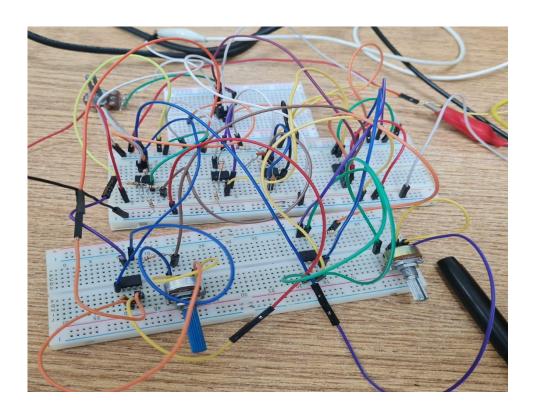Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022



Primero se conectará la sección proporcional, las restantes secciones se enviarán a masa para poder observar la variación de la constante proporcional en desplazar el potenciómetro.

Potenciómetro en 0:

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022



Potenciómetro en su máxima escala:



Se puede observar que se aumenta la Sobreelongación debido al incremento del pico de la señal junto con las oscilaciones, pero disminuye tanto el tiempo de asentamiento como el de pico.

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control


Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022

Se procede a enviar a un mínimo la sección proporcional y se conectará al sumador final la sección derivadora, dejando solo a masa la sección integral.

Potenciómetro en 0:



Potenciómetro en su máxima escala:

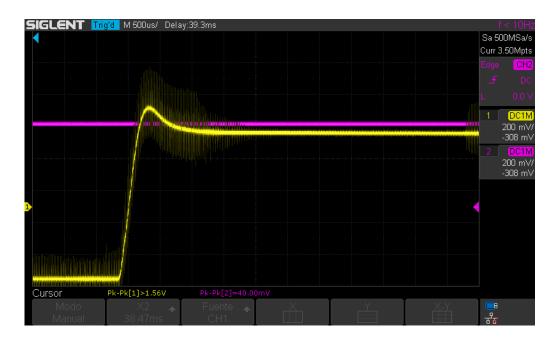

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022

Se observa que con este controlador disminuye la Sobreelongación junto con las oscilaciones por lo tanto disminuyendo el tiempo de asentamiento.

Se procede a enviar a un mínimo la sección proporcional y se conectará al sumador final la sección integradora, dejando solo a masa la sección derivadora.

Potenciómetro en 0:



Potenciómetro en su máxima escala:

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022



En este último controlador se puede apreciar que su gran virtud es la reducción del error estacionario pudiendo así estar al mismo nivel que la referencia, mientras que por otro lado se incrementan las oscilaciones y la Sobreelongación.

Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022

Por último, se conectará todas las secciones al sumador final, obteniendo como resultado:



Al variar los potenciómetros podemos obtener diferentes tipos de respuestas, en nuestro caso colocamos el siguiente ejemplo:



Carrera: Ingeniería Electrónica Asignatura: Sistemas de control

Guía de Trabajo Práctico Nº 12 - Año 2022

A partir de los resultados anteriores se puede obtener un tabla con las diferentes características de sus respuestas.

Ganancia	Causa	Sobreelongació n	Tiempo de asentamiento	Error de estado estacionario	Tiempo de crecimient o
Proporciona I	incremento	45.9 %	1.8 ms	26 mV	310 us
	decrement o	26.43 %	1.9 ms	100 mV	580 us
Integral	incremento	51 %	3.4 ms	0 mV	460 us
	decrement o	68 %	5 ms	10 mV	480 us
Derivativa	incremento	9.8 %	1.2 ms	56 mV	450 us
	decrement o	33 %	2.2 ms	56 mV	460 us

<u>Bibliografía</u>

Hernández G. R. (2010). Introducción a los sistemas de control. Prentice Hall.

Ogata K. (2010). Ingeniería de Control Moderna - 5ta edición. Pearson.

Bolton W. (2001). Ingeniería de control - 2da edición. Alfaomega.